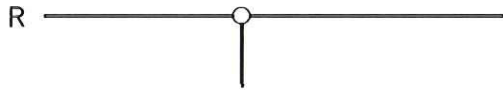





学校名： _____

氏 名： _____

2カ所操作の制御配線図を記入しなさい。



配線凡例

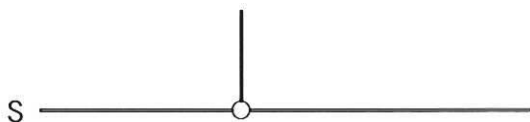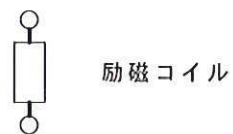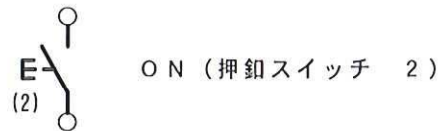

回答例 回路図

2カ所操作の制御配線図を記入しなさい。

